



Uitdaging: Breidt de schakeling uit met nog twee LED's en pas ook de temperaturen aan aan het lokaal.

Project 03: Love-o-meter

(pag. 43 van Arduino Projects Book)



weerstand 220 ohm

Rode LED



temperatuursensor

let op: de sensor moet met de platte kant deze kant op wijzen!

